

Gesamtspannung U_{Gesamt}


Gesamtstrom I_{Gesamt}

Teilspannung U_1
Teilstrom I_1

Teilspannung U_2
Teilstrom I_2

R_1

R_2

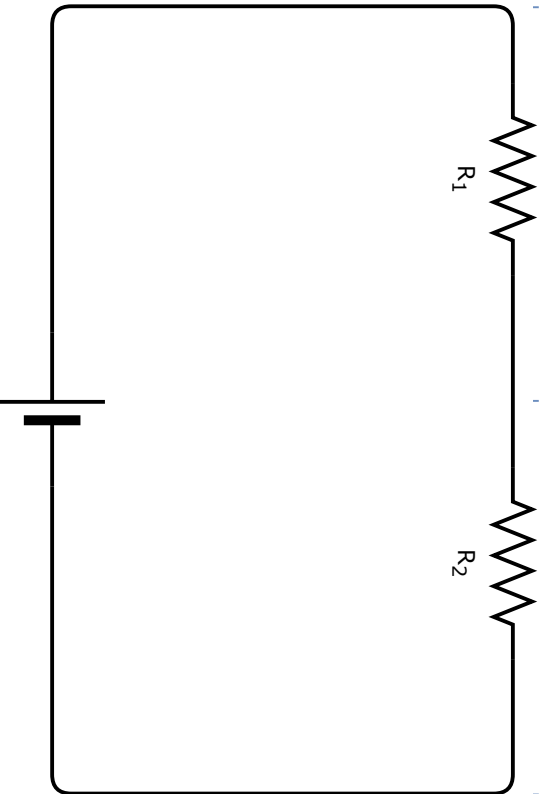

Spannungsquelle