

Gesamtspannung U_{Gesamt}

Teilspannung U_1
Gesamtstrom I_{Gesamt}

Teilspannung U_2

Teilstrom I_L

Gesamtwiderstand R_{2L}

R_L

R_1

Teilstrom I_Q

R_2

Spannungsquelle

